

Na JKP³, um circuito sequencial síncrono, chamado de **mef**, foi projetado de maneira estrutural, utilizando como componente flip-flops do tipo D:

```
-----
entity mef is

    port(
        x, reset, clock: in bit;
        z: out bit
    );
end mef;

architecture estrutural of mef is
    component flipflop IS
        port(
            D, reset, clock, EN: in bit;
            Q: out bit
        );
    end component;
    signal q1, q0, d1, d0: bit;

begin

    FF0: flipflop port map(d0,
    FF1: flipflop port map(d1,
    d0 <= x xor (not q0);
    d1 <= x xor q1;
    z <= q1 or q0;

end estrutural;
-----
```

Os flip-flops do tipo D são do lote utilizado no projeto Jokempô++, com a descrição em VHDL abaixo:

```
-----
entity flipflop IS
    port(
        D, reset, clock, EN: in bit;
        Q: out bit
    );
end flipflop;

architecture behavior of flipflop
begin
    process (reset, clock)
    begin
        if reset='0' then
            Q <= '0';
        elsif clock'EVENT and clock=
            Q <= D;
        end if;
    end process ;
end behavior;
```

----- Agora a JKP³ já dispõe de outras maneiras de implementar circuitos sequenciais, sem necessariamente usar este flip-flop. Então, sua tarefa é descrever de modo comportamental o circuito sequencial síncrono **mef**, numa arquitetura que leve a exatamente o mesmo comportamento da arquitetura estrutural acima. Para isso, complete os trechos de código abaixo, considerando a seguinte designação de estados: A para q1q0=00, B para q1q0=01, C para q1q0=11 e D para q1q0=10.

Na arquitetura de flipflop, temos um RESET ativo em '0', e escreveremos o valor de D em Q quando clock varia de '0' para '1'.

Já na arquitetura de **mef**, temos EN (enable) sempre ativo, ou seja, habilitado sempre, como pode ser visto (*assíncrono) pelo '1' da declaração implícita. Por fim:

$d0 \leftarrow x \oplus (\text{not } q0)$	Q1Q0 = estado	X=0 d1: d0	X=1 d1: d0	Z
$d1 \leftarrow x \oplus q1$	00 = A	0: 1 = B	1: 0 = D	0+0=0
$z \leftarrow q1 + q0$	01 = B	0: 0 = A	1: 1 = C	0+1=1
	11 = C	1: 0 = D	0: 1 = B	1+1=1
	10 = D	1: 1 = C	0: 0 = A	1+0=1

Se RESET = '0', temos Q1Q0 = "00", ou, estado A.

O estado vai para A com X=1 e atual=D; X=0 e atual=B

"	"	"	"	B	com X=1 e "	= C	; X=0 e "	= A		
"	"	"	"	C	com "	e "	= B	; "	e "	= D
"	"	"	"	D	com "	e "	= A	; "	e "	= C

Deseja-se construir um circuito digital sequencial síncrono para controlar a pontuação de um jogo de simulação de instrumentos: o jogador começa com uma pontuação de 3; toda vez que ele erra uma nota (entrada = '0'), ele perde 1 ponto, até o limite inferior de 0; toda vez que ele acerta uma nota (entrada = '1'), sua pontuação é incrementada de 1, até o limite superior de 3; se o jogador chegar a 0 pontos, o circuito emite '1' como saída, indicando para ativar um circuito externo que emite o som de vaia. O exemplo abaixo ilustra o comportamento desejado (onde "R" representa "reset"):


Entrada (1 bit): R000001001101010011111101100000110011000

Saída (1 bit): 0001110110000000100000000000111000100011

Pontos: 3210001001212121012333323321000121012100

Como D são as vaia, sua saída é a única = '1'.

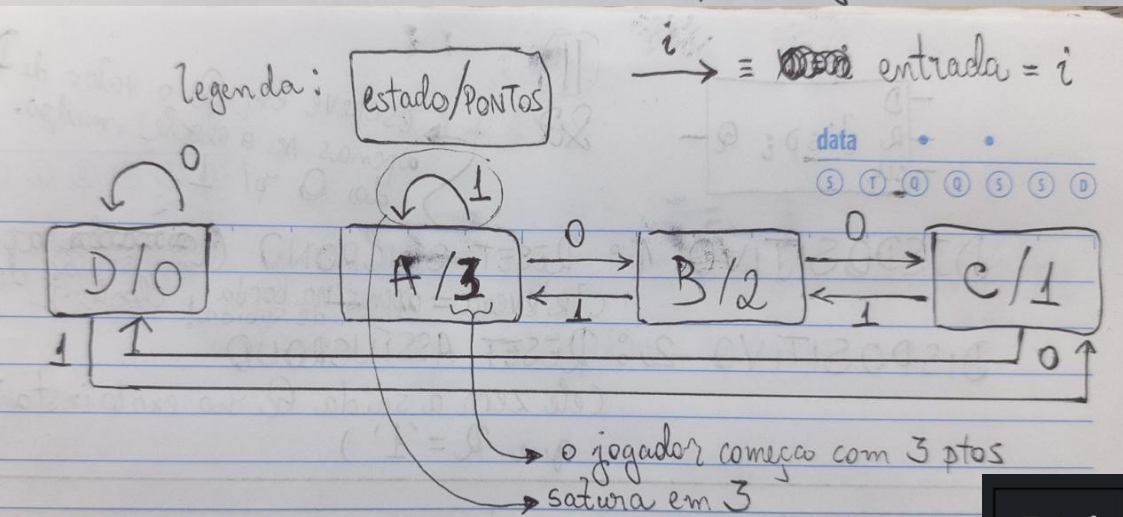Se adotarmos A como inicial, ele precisa transitar entre os demais, $A \rightarrow B \rightarrow C$ quando $x=0$ (necessariamente, vide tabela fornecida). Com $x=1$, fazemos o oposto, "aumentando os pontos", porém saturando no último (pontuação máx. = 3).



Estado Atual	Próximo Estado		Saída
	0	1	
A	B	A ✓	0 ✓
B	C ✓	A ✓	0 ✓
C	D ✓	B ✓	0 ✓
D	D ✓	C ✓	1 ✓

Problema:

É fornecida uma cadeia de bits **x** de entrada.

Deve-se obter uma saída **z** que forneça **dois bits zero** em sequência, e posteriormente, reproduza a cadeia **x**, tal como foi recebida.

Exemplo:

x = 1101010011000111...

z = 001101010011000111...


Tem-se que realizar a síntese da FSM que resolve este problema, a partir de sua Tabela de Transição de Estados/Saída (Figura1). Na Figura aparece a determinação do código binário que deve ser adotado para representar cada um dos Estados.

Figura1

Estado	Código Binário $y_2 y_1$	Para Entrada		Saída
		$x=0$	$x=1$	
S^t		S^{t+1}	S^{t+1}	
A	00	A	B	0
B	01	C	D	0
C	10	A	B	1
D	11	C	D	1

O circuito sequencial da FSM deverá utilizar *Flip-flops* tipo **D**, sensíveis à borda de subida do *clock* (Figura 2). Esta etapa do processo de síntese consistirá na obtenção das expressões de chaveamento de **D₁**, **D₂** e **z**.

Figura2

 

Pede-se que sejam assinaladas, na Tabela que segue, as expressões de chaveamento correspondentes às variáveis de excitação **D₁** e **D₂** e também a da variável de saída **z**.

D₁	D₂	z
$\bigcirc y_2$	$\bigcirc y_2$	$\bigcirc y_2$ ✓
$\bigcirc y_1$	$\bigcirc y_1$ ✓	$\bigcirc y_1$
$\bigcirc y_2$	$\bigcirc y_2$	$\bigcirc y_2$
$XOR y_1$	$XOR y_1$	$XOR y_1$
$\bigcirc x$	$\bigcirc x$	$\bigcirc x$
$XOR y_2$	$XOR y_2$	$XOR y_2$
$\bigcirc x$	$\bigcirc x$	$\bigcirc x$
$XOR y_1$	$XOR y_1$	$XOR y_1$
$\bigcirc x$ ✓	$\bigcirc x$	$\bigcirc x$

Convertendo na Tabela:

S^t	ENTRADA		Saída
	$x=0$	$x=1$	
S^{t+1}	S^{t+1}	S^{t+1}	
A = 00	A = 00	B = 01	0
B = 01	C = 10	D = 11	0
C = 10 *	A = 00	B = 01	1
D = 11	C = 10	D = 11	1

y_2, y_1

D_2, D_1

D_2, D_1

dos flipflops

* Lembrar que as duas últimas linhas trocam de lugar (código de Gray)

Por Karnaugh em D_2, D_1 e depois na Saída, temos:

$$D_2 = y_1$$

$$D_1 = x$$

$$Saída = y_2$$